



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

电工电子实验报告

课程名称： 电工电子实验（二）
实验项目： 存储器实验

学 院： 贝尔英才学院
班 级：
学 号：
姓 名：
学 期： 2022-2023学年第1学期

存储器实验

一、实验目的

1. 了解利用ISE CORE Generator进行设计的方法。
2. 了解块ROM的读写操作方法。
3. 下载并测试实现的逻辑功能。

二、实验仪器

ISE Design Suite 14.7

三、实验原理

74194功能表

功能	\overline{CR}	M_1	M_0	$CP\uparrow$	D_{SR}	D_{SL}	$D_0 D_1 D_2 D_3$	$Q_0^{n+1} Q_1^{n+1} Q_2^{n+1} Q_3^{n+1}$
消除	0	ϕ	ϕ	ϕ	ϕ	ϕ	$\phi \ \phi \ \phi \ \phi$	0 0 0 0
并入	1	1	1	1	ϕ	ϕ	$d_0 \ d_1 \ d_2 \ d_3$	$d_0 \ d_1 \ d_2 \ d_3$
保持	1	ϕ	ϕ	0	ϕ	ϕ	$\phi \ \phi \ \phi \ \phi$	$Q_0^n \ Q_1^n \ Q_2^n \ Q_3^n$
	1	0	0	ϕ	ϕ	ϕ	$\phi \ \phi \ \phi \ \phi$	
右移	1	0	1	1	1	ϕ	$\phi \ \phi \ \phi \ \phi$	$1 \ Q_0^n \ Q_1^n \ Q_2^n$
	1	0	1	1	0	ϕ	$\phi \ \phi \ \phi \ \phi$	$0 \ Q_0^n \ Q_1^n \ Q_2^n$
左移	1	1	0	1	ϕ	1	$\phi \ \phi \ \phi \ \phi$	$Q_1^n \ Q_2^n \ Q_3^n \ 1$
	1	1	0	1	ϕ	0	$\phi \ \phi \ \phi \ \phi$	$Q_1^n \ Q_2^n \ Q_3^n \ 0$

四、实验内容

1. 用Verilog HDL设计一个具有74LS161（同步4位二进制加法计数器）集成电路功能的时序逻辑电路，完成设计模块、Testbench、并保存仿真波形。Testbench能够测试到电路的所有功能、下载到FPGA、完成硬件调测并实现电路功能。
2. 用Verilog HDL设计一个具有94194集成电路功能的时序逻辑电路（即4位双向移位寄存器，具有异步清零、同步置数、左移、右移和保持功能），完成设计模块、Testbench、并保存仿真波形。Testbench能够测试到电路的所有功能、下载到FPGA、完成硬件调测并实现电路功能。
3. 观看预习视频，完成教材186页 存储器实验，应用IP核调用的方式，完成设计代码及测试代码，记录仿真结果（截图），写出设计过程。
4. 拓展要求：如果要求用k1k2按键控制这四路序列码可以分别单独输出，完成设计代码及测试代码。记录仿真结果

五、实验数据

1. 用Verilog HDL设计一个具有74LS161（同步4位二进制加法计数器）集成电路功能的时序逻辑电路，完成设计模块、Testbench、并保存仿真波形。Testbench能够测试到电路的所有功能、下载到FPGA、完成硬件调测并实现电路功能。

（1）设计代码

```
module addcounter(clr,ld,p,t,clk,D,Q,co
);
input clr,ld,p,t,clk;
input [3:0] D;
output reg [3:0]Q;
output reg co;
always@(posedge clk or negedge clr)
begin
    if(!clr)
        Q<=4'b0000;
    else if(!ld)
        Q <=D;
    else
        casex({p,t})
        2'b11:
            begin
                co <= Q[3]&Q[2]&Q[1]&Q[0];
                Q <=Q+1'b1;

            end
        2'b01:begin
                Q<=Q;
                co <= Q[3]&Q[2]&Q[1]&Q[0];
            end
        2'bx0:begin
                Q<=Q;
                co <=0;
            end
        endcase
    end
endmodule
```

图（1-1）设计代码

（2）测试代码

```

module addcounter1;

    // Inputs
    reg clr;
    reg ld;
    reg p;
    reg t;
    reg clk;
    reg [3:0] D;

    // Outputs
    wire [3:0] Q;
    wire co;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    addcounter uut (
        .clr(clr),
        .ld(ld),
        .p(p),
        .t(t),
        .clk(clk),
        .D(D),
        .Q(Q),
        .co(co)
    );
    always #100 clk=~clk;
    initial begin
        // Initialize Inputs
        clr = 1;
        p = 1;
        t = 1;
        clk = 1;
        D = 4'b1100;


        // Wait 100 ns for global reset to finish
        ld=0;
        #100; //置数
        clr=0;
        #100;

        #100;
        //置零
        clr=1;ld=1;p=1;t=1;
        #3400; //计数
        ld=1;clr=1;p=0;t=1;
        #100;
        ld=1;clr=1;p=0;t=0;
        #100;
        // Add stimulus here10
    end
endmodule

```


图（1-2）测试代码

（3）仿真结果

 


图（1-3）74161仿真截图

（4）手绘图

 

图（1-4）74161手绘波形图

 

图（1-5）74161计数功能示波器照片

2. 用Verilog HDL设计一个具有74194集成电路功能的时序逻辑电路（即4位双向移位寄存器，具有异步清零、同步置数、左移、右移和保持功能），完成设计模块、Testbench、并保存仿真波形。Testbench能够测试到电路的所有功能、下载到FPGA、完成硬件调测并实现电路功能

（1）设计代码

```

0 //////////////////////////////////////////////////
1 module a74194(clr,M1,M0,clk,SR,SL,D,Q
2     );
3     input clr,M1,M0,clk,SR,SL;
4     input [3:0] D;
5     output reg [3:0] Q;
6     always@(posedge clk or negedge clr)
7     begin
8         if(!clr)
9             Q<=4'b0000;
10        else
11        begin
12            case ({M1,M0})
13                2'b00:Q<=Q;
14                2'b01:Q<={SR,Q[3:1]};
15                2'b10:Q<={Q[2:0],SL};
16                2'b11:Q<=D;
17            endcase
18        end
19    end
20 endmodule
21

```

图（2-1）74194设计代码

（2）测试代码

```

module a74194t;

    // Inputs
    reg clr;
    reg M1;
    reg M0;
    reg clk;
    reg SR;
    reg SL;
    reg [3:0] D;

    // Outputs
    wire [3:0] Q;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    a74194 uut (
        .clr(clr),
        .M1(M1),
        .M0(M0),
        .clk(clk),
        .SR(SR),
        .SL(SL),
        .D(D),
        .Q(Q)
    );
    always #100 clk=~clk;
    initial begin
        // Initialize Inputs
        clr = 1;
        M1 = 1;
        M0 = 1;
        clk = 1;
        SR = 0;
        SL = 0;
        D = 4'b1100;

        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #100;
        clr=0;
    #100;

        clr=1;
        #100;
        M1=0;M0=1;SR=1;#400;
        M1=0;M0=1;SR=0;#400;
        M1=1;M0=0;SL=1;#400;
        M1=1;M0=0;SL=0;#400;
        M1=0;M0=0;
        // Add stimulus here


    end

endmodule

```


图（2-2）74194测试代码

(3) 仿真结果

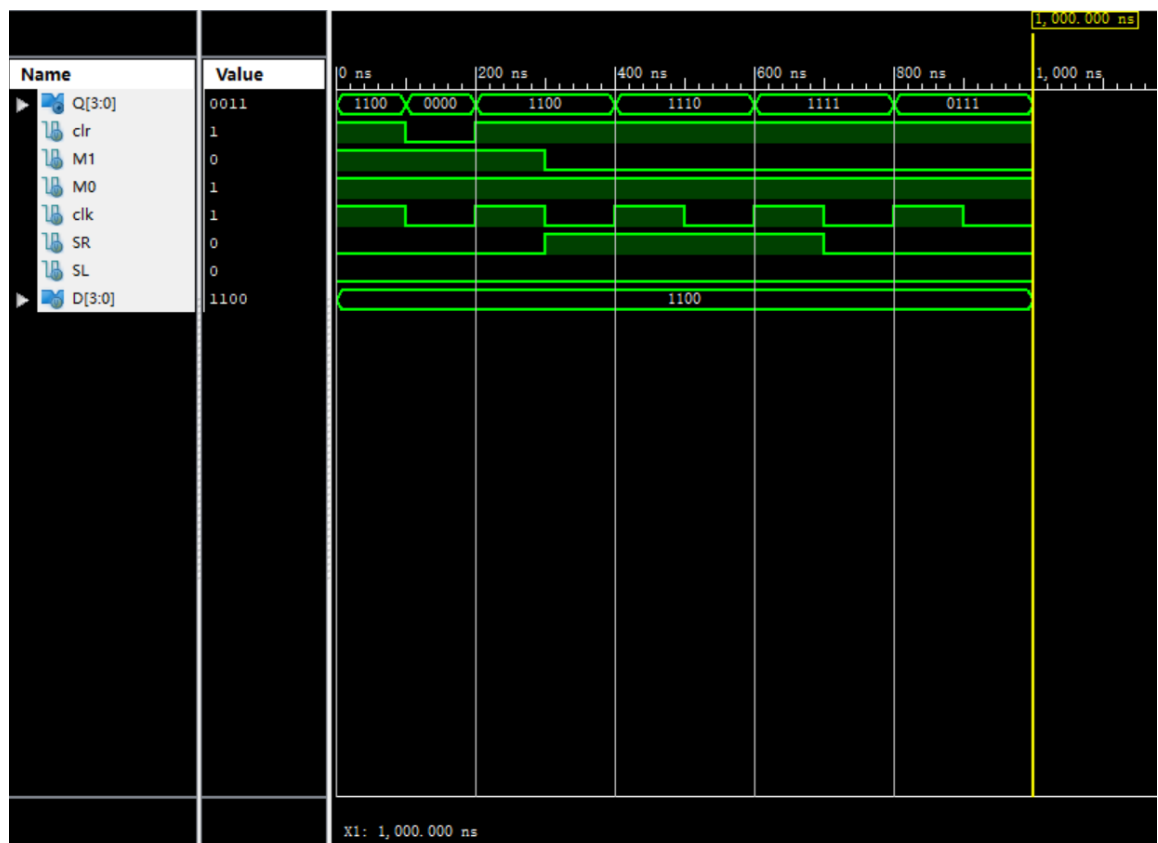

图（2-3）74194仿真截图


(4) 手绘图

 

图（2-4）74194波形手绘图


(5) 实验照片
右移功能



 

左移功能



 



3. 观看预习视频，完成教材186页 存储器实验，应用IP核调用的方式，完成设计代码及测试代码，记录仿真结果，写出设计过程。

(1) 设计代码

```
module rom(
    clk, ce, thresh0, q, w);
    input clk;
    input ce;
    output thresh0;
    output [2:0] q;
    output [3:0] w;
    aa aa(
        .clk(clk),
        .ce(ce),
        .thresh0(thresh0),
        .q(q)
    );
    bb bb(
        .clka(clk),
        .addra(q),
        .douta(w)
    );
endmodule
```

图（3-1）设计代码

(2) 测试代码

```
module rom_tb;

    // Inputs
    reg clk;
    reg ce;

    // Outputs
    wire thresh0;
    wire [2:0] q;
    wire [3:0] w;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    rom uut (
        .clk(clk),
        .ce(ce),
        .thresh0(thresh0),
        .q(q),
        .w(w)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        clk = 0;
        ce = 0;    // Add stimulus here
        #300 ce=1;
    end
    always #100 clk=~clk;

endmodule
```


图（3-2）测试代码

(3) 仿真结果



图（3-3）仿真截图

(4) 手绘图

 

图（3-4）手绘波形图

4. 拓展要求：如果要求用k1k2按键控制这四路序列码可以分别单独输出，完成设计代码及测试代码。记录仿真结果（截图）

（1）设计代码

```
module romk(
    input [1:0] k,
    input clk,
    input en,
    output reg d,
    output reg [3:0] q

);
    reg [2:0] count_8;
    always@(posedge clk or negedge en)
    begin
        if(!en) count_8<=3'b000;
        else
            count_8<=count_8+1;
        end
        always@(count_8)
        begin
            case(count_8)
                3'b000:q<=4'b1111;
                3'b001:q<=4'b0111;
                3'b010:q<=4'b1010;
                3'b011:q<=4'b1110;
                3'b100:q<=4'b1101;
                3'b101:q<=4'b0001;
                3'b110:q<=4'b0100;
                default:q<=4'b1100;
            endcase
        end
        always@(k or q)
        begin
            case(k)
                2'b00: d<=q[3];
                2'b01: d<=q[2];
                2'b10: d<=q[1];
                default: d<=q[0];
            endcase
        end
    endmodule
```

图（4-1）设计代码

(2) 测试代码

```

module romk_tb;

    // Inputs
    reg [1:0] k;
    reg clk;
    reg en;

    // Outputs
    wire [7:0] q;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    romk uut (
        .k(k),
        .clk(clk),
        .en(en),
        .q(q)
    );

    initial begin
        clk=0;
        forever #100 clk=~clk;
    end

    initial begin
        en=0;
        #200 en=1;
    end

    initial begin
        k=2'b00;
        #300 k=2'b01;
        #300 k=2'b10;
        #300 k=2'b11;
        #300 k=2'b00;
        #300 k=2'b01;
        #300 k=2'b10;
        #300 k=2'b11;
        #300 k=2'b00;
        #300 k=2'b01;
        #300 k=2'b10;
        #300 k=2'b11;
        #300 k=2'b00;
        #300 k=2'b01;
        #300 k=2'b10;
        #300 k=2'b11;
        #300 k=2'b00;
        #300 k=2'b01;
        #300 k=2'b10;
        #300 k=2'b11;
        end

    /*initial begin
        // Initialize Inputs
        k = 0;
        clk = 0;
        en = 0;

        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #100;


        // Add stimulus here

    end
    */
endmodule

```



图（4-2）测试代码

(3) 仿真结果

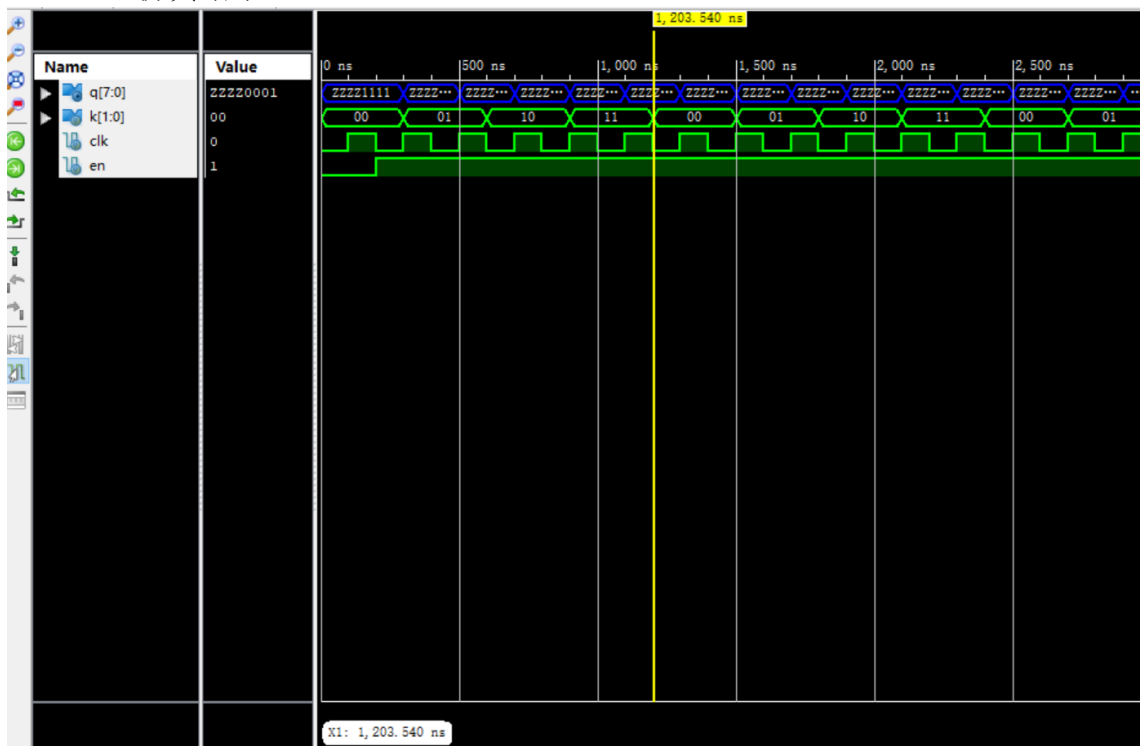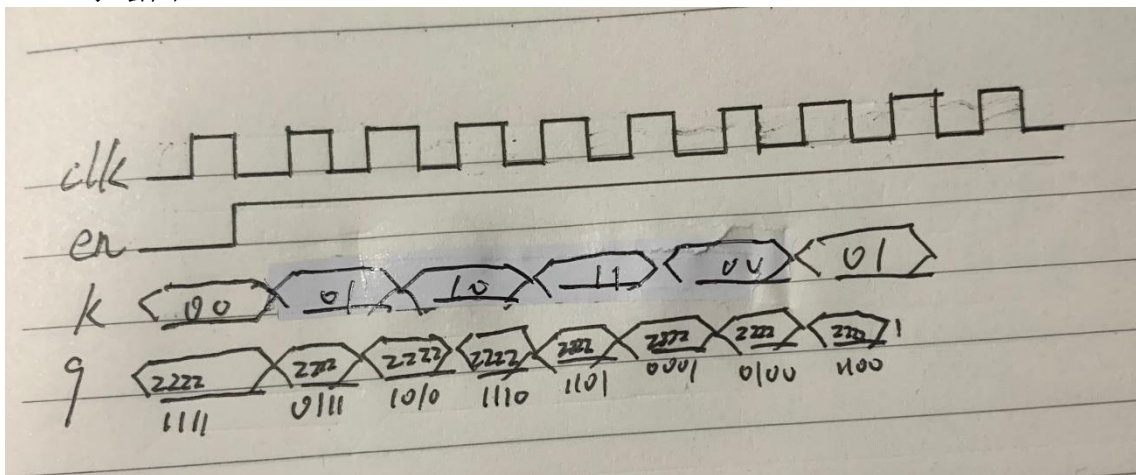

图（4-3）仿真截图

(4) 手绘图



图（4-4）手绘波形图

六、实验小结

通过本次实验我学会了用IP核设计以及调用模块，。了解块ROM的读写操作方法。进行了74161以及74194的设计，对Verilog语言有了更深的理解。